

模电数电实验数据

死抠

2019 年 4 月 30 日

数据仅作参考用途，用作实验报告后果自负。

1 模拟电子技术实验数据

1.1 模电实验一 常用电子仪器使用练习

表 1.1: 万用表、示波器测量电压实验数据

稳压源表头指示	6 V	12 V	18 V	24 V	30 V
万用表读数	6.03	12.03	18.02	24.00	30.00
示波器读数					

表 1.2: 示波器测量电压实验数据

校正信号	标称值	示波器测得的原始数据		测量值
幅度 U_{P-P}	2 V	3.5 div	0.5 V/div	1.75 V
频率 f	1000 Hz	4 div	0.25 ms/div	1 Hz

表 1.3: 交流电压测量

信号电压频率	示波器测量值		信号电压毫伏表读数 / V	示波器测量值	
	周期 / ms	频率 / Hz		峰峰值 / V	有效值 / V
50 Hz	20	50.00	0.896	2.58	0.912
100 Hz	10	100.00	0.900	2.48	0.877
1 kHz	1	1.00×10^3	0.893	2.50	0.905
10 kHz	99.92×10^{-3}	10.01×10^3	0.571	2.56	0.905

1.2 模电实验二 共射单管交流放大电路

2 数字电子技术实验数据

2.1 数电实验一 门电路

2.2 数电实验二 译码器

表 1.4: 静态工作点测试表

测量值				计算值		
U_B	U_C	U_E	R_b	U_{BE}	U_{CE}	I_{CQ}
0.642	5.07	0	687			

表 1.5: 电压放大倍数测试表

测量值		计算值
V_i/mV	V_o/V	A_v
12	2.618	
14	2.988	
16	3.268	
20	3.671	

表 1.6: 电路参数变化对电压放大倍数及输出波形的影响

给定参数			测量结果			由测量值计算			波形失真类型
R_b	$R_C/\text{k}\Omega$	$R_L/\text{k}\Omega$	U_{CE}	U_O	输出波形图	I_{CQ}	I_{BQ}	A_U	
合适	3.9	∞	0.439	3.426	略				
	2	2.2	1.800	1.779	略				
	2	∞	3.226	3.241	略				
变小	$R_C = 2\text{k}\Omega$		2.732	2.320	略				
变大	$R_L = \infty$		5.26	3.20	略				

表 2.1: TTL 基本门电路测试表

输入		输出		
A	B	与非门 Y	或门 Y	异或门 Y
0	0	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0

表 2.2: TTL 四输入端双与非门测试表

输入				输出	
A	B	C	D	Y	电压 /V
1	1	1	1	0	0.03
0	1	1	1	1	4.40
0	0	1	1	1	4.40
0	0	0	1	1	4.41
0	0	0	0	1	4.40

表 2.3: TTL 与非门的电压传输特性测试表

V_i/V	0	1	2	2.5	2.6	2.8	2.9	3
V_o/V	4.85	4.85	4.85	2.30	0.02	0.02	0.02	0.02

表 2.4: 74LS138 的逻辑功能测试表

输入					输出							
允许		选择										
$S1$	$S2' + S3'$	$A2$	$A1$	$A0$	$Y0'$	$Y1'$	$Y2'$	$Y3'$	$Y4'$	$Y5'$	$Y6'$	$Y7'$
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

表 2.5: 74LS48 逻辑功能测试表

输入				输出							
$D3$	$D2$	$D1$	$D0$	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	